
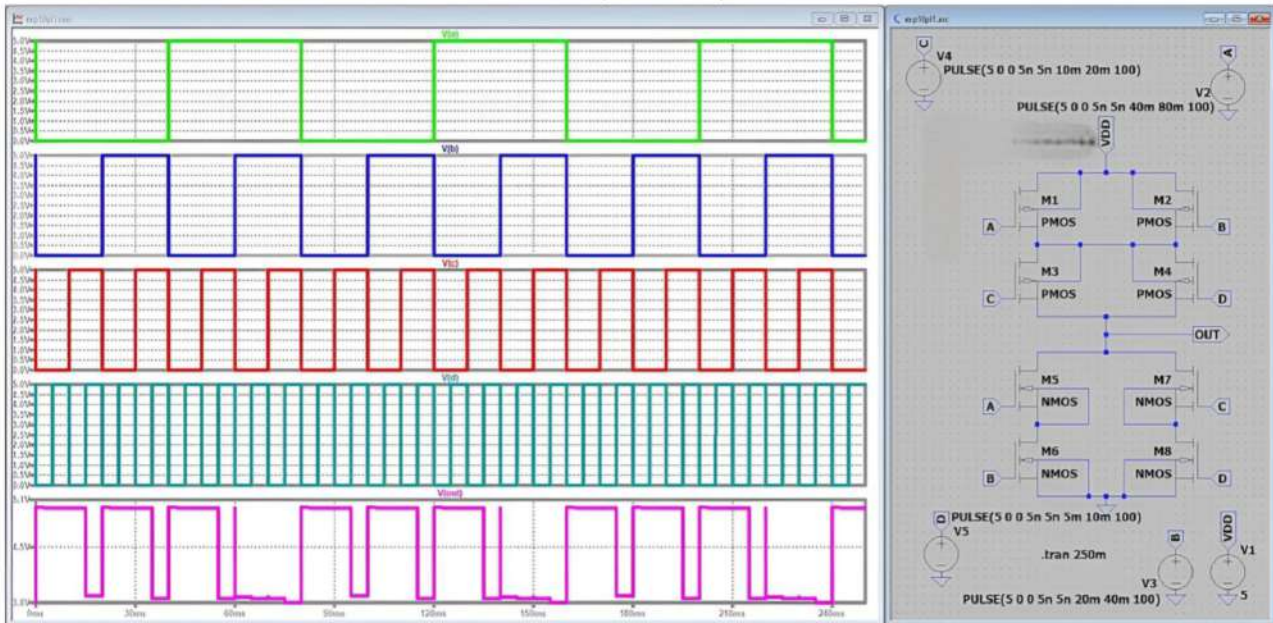


Q1. COMPLEX CMOS LOGIC OUT= ~(AB+CD)

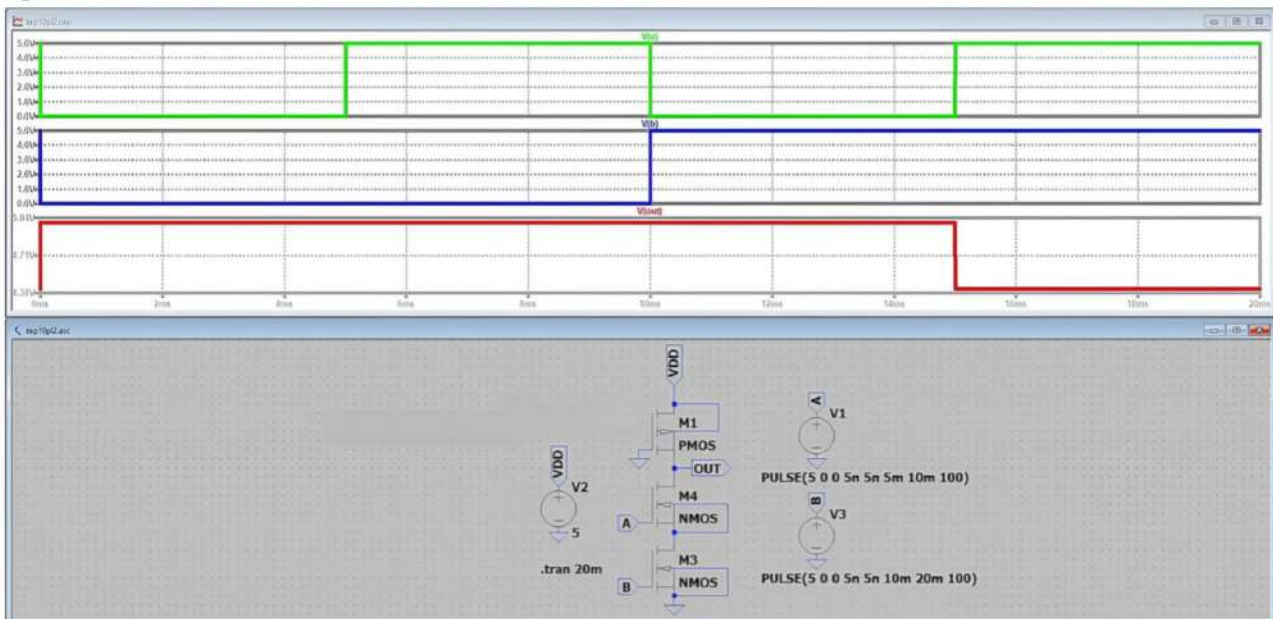

Q2. PSEUDO NMOS NAND GATE



Q3. DC ANALYSIS FOR CMOS INVERTER

